

Universidade de São Paulo

Escola Politécnica, Engenharia de Computação
PCS3645 - Laboratório Digital II
Turma 3 - Professor Paulo Cugnasca
Bancada B6



Experiência 02

Circuitos de Comunicação Serial Assíncrona – Planejamento

Nome Completo	N USP
Henrique Freire da Silva	12555551
Mariana Dutra Diniz Costa	12550841

São Paulo, 11 de Setembro de 2023

Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
2	DESCRIÇÃO DO PROJETO	4
2.1	Estudo do Projeto do Circuito de Transmissão Serial	4
2.1.1	Fluxo de Dados	4
2.1.2	Unidade de Controle	5
2.1.3	Teste de funcionamento do circuito	6
2.2	Projeto do Circuito de Recepção Serial	8
2.2.1	Unidade de Controle	8
2.2.2	Fluxo de Dados	9
2.2.3	Superamostragem	10
2.2.4	Simulação do Circuito de Recepção Serial	11
3	PLANEJAMENTO DA AULA PRÁTICA	14
	APÊNDICES	15
A	Estados e condições de transição da unidade de controle do receptor serial	15

1 INTRODUÇÃO

Esta experiência consiste no desenvolvimento de um circuito digital para a comunicação de dados de forma serial e assíncrona, adotando a norma EIA-RS-232C e o padrão de comunicação 7O1. Com o objetivo de projetar tanto a transmissão quanto o recebimento de dados, o projeto compreende uma etapa de familiarização com os mecanismos de envio, seguida da aplicação do circuito de recepção em VHDL, simulação com o *ModelSim*, síntese com o *Quartus Prime* e, finalmente, verificação por meio de testes práticos.

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 Estudo do Projeto do Circuito de Transmissão Serial

O conjunto de arquivos *tx_serial_7O1.zip* descreve o circuito de transmissão serial assíncrona, sendo a estrutura do projeto baseada na relação entre o Fluxo de Dados e a Unidade de Controle.

2.1.1 Fluxo de Dados

Dois principais módulos adequadamente estruturados e relacionados são os responsáveis pela composição do Fluxo de Dados (entidade *tx_serial_7O1_fd*) do circuito: um Contador e um Deslocador. O primeiro deles conta cada borda de subida do *clock* até o parâmetro definido $M = 12$, reiniciando a contagem e transmitindo uma *flag* de aviso ao ultrapassá-lo. Já o módulo Deslocador recebe um vetor de dados de 11 bits e o desloca uma posição para a direita, adicionando no bit mais significativo a entrada serial 1.

A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos do Fluxo de Dados do circuito de Transmissão, a partir do qual é possível compreender a dinâmica estabelecida entre o Deslocador e o Contador. Enquanto o primeiro transmite, a cada ciclo de *clock*, um bit dos dados ASCII configurados ao padrão 7O1, o segundo módulo conta as passagens de *clock* e sinaliza o final do processo de transmissão para o restante do circuito.

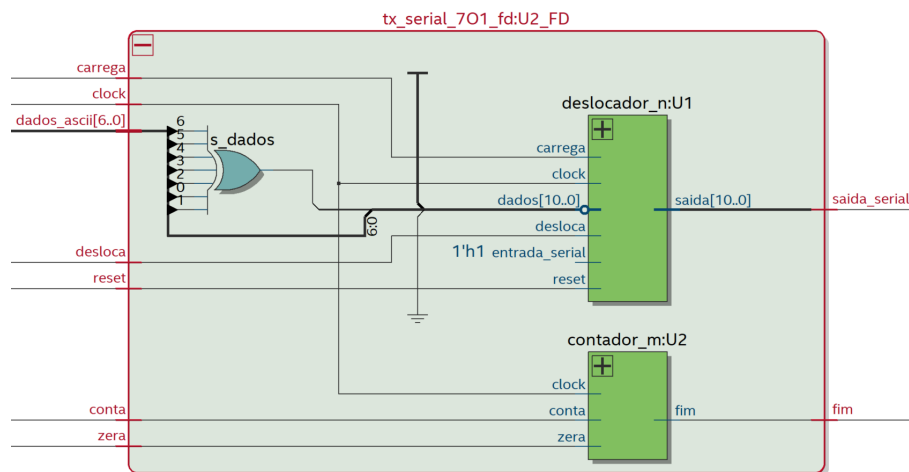


Figura 1: Diagrama de blocos do Fluxo de Dados do circuito de Transmissão Serial.

É importante destacar, também, o papel do Fluxo de Dados na aplicação da especificação 7O1 para a transmissão do código ASCII. É possível notar, inicialmente, que o código a ser transmitido possui 7 bits, enquanto o vetor de dados que efetivamente participa do processo é composto por 11 bits. Conforme representado no trecho de código VHDL da Figura 2, a transmissão sempre começa com um bit de repouso 1, seguida do *start bit* 0 e dos dados do caractere ASCII. Ao final, ainda são passados um bit de paridade ímpar e um *stop bit* 1 para indicar o fim da transmissão.

```

71
72   s_dados(0)      <= '1';  -- repouso
73   s_dados(1)      <= '0';  -- start bit
74   s_dados(8 downto 2) <= dados_ascii;
75   -- bit de paridade da transmissao impar (dados + paridade)
76   s_dados(9)      <= not (dados_ascii(0) xor dados_ascii(1)
77   |               | xor dados_ascii(2) xor dados_ascii(3)
78   |               | xor dados_ascii(4) xor dados_ascii(5)
79   |               | xor dados_ascii(6));
80   s_dados(10)     <= '1';  -- stop bit
81

```

Figura 2: Trecho da descrição VHDL da composição dos dados de Transmissão.

2.1.2 Unidade de Controle

A entidade *tx_serial_uc* descreve a Unidade de Controle do circuito de transmissão, que pode ser adequadamente representada pela máquina de estados diagramada na Figura 3, com a exposição de seus devidos estados, condições de transição e saídas dos sinais de controle.

 


Figura 3: Máquina de estados da Unidade de Controle do circuito de Transmissão Serial.

A partir dos cinco estados presentes na Figura 3, percebe-se a relevância das transições entre "espera", "transmissão" e "final", ditadas pelo sinal de controle *tick*. O *tick* é um sinal periódico que determina o instante em que deve ser iniciada a transmissão de um novo *bit* dentro do processo serial, com o objetivo de controlar e padronizar o intervalo entre o envio de cada um.

Para alcançar esse funcionamento, a arquitetura principal do circuito possui mais um contador que atua como um "gerador de *tick*". O parâmetro M é calculado por meio da divisão da frequência do *clock* do circuito pelo nível de *bauds* (bits transmitidos por segundo) desejado. Como, nesse caso, deseja-se transmitir com 115.200 *bauds* e o *clock* é de 50MHz, o contador é configurado para terminar sua contagem em $M = \frac{50M}{115200} \approx 434$.

Já com o sinal interno de *tick* gerado periodicamente, a Unidade de Controle o utiliza como um Sinal de Controle, ou seja, uma condição de transição do estado de "espera" para o de "transmissão". É esse ciclo de aguardo periódico regular que sustenta as bases da comunicação serial.

2.1.3 Teste de funcionamento do circuito

Para verificar o funcionamento do circuito de Transmissão Serial Assíncrona, alguns casos de teste foram definidos em VHDL de modo a formar um *testbench* adequado no arquivo *tx_serial_7O1.tb.vhd*. Esse banco de testes abrange quatro casos de transmissão, para os caracteres ASCII definidos na Tabela 1 a seguir.

Caractere transmitido	Código ASCII	Paridade esperada
5	0110101	1
U	1010101	1
~	1111110	1
DEL	1111111	0

Tabela 1: Casos de teste de transmissão definidos no *testbench*.

Com os casos de teste bem definidos e o arquivo de *testbench* fornecido, foi possível simular o circuito com o *software ModelSim* e analisar as formas de onda obtidas. Em cada uma das Figuras de 4 a 7, é mostrado um dos cenários de teste apresentados na Tabela 1. O destaque em verde nas imagens indica qual é o caso que está sendo iniciado, e a onda "Saída Serial" modula de fato a transmissão periódica e sequencial dos *bits* codificados para cada caractere.

Em cada figura, estão destacados os *bits* correspondentes ao padrão de comunicação 7O1, ou seja, o *start bit*, os 7 *bits* de dado, a paridade ímpar e o *stop bit*. É importante verificar que o *start bit* está corretamente posicionado em 0 nos quatro casos, enquanto o *stop bit* segue o valor lógico alto 1 e o *bit* de paridade varia conforme a paridade ímpar prevista na Tabela 1. Além disso, é importante notar que todos os casos de teste finalizam com a ativação da saída "Pronto", que indica o término bem sucedido de cada transmissão serial.

 


Figura 4: Formas de onda para o teste de transmissão do caractere "5".

 


Figura 5: Formas de onda para o teste de transmissão do caractere "U".

 


Figura 6: Formas de onda para o teste de transmissão do caractere "~".

 


Figura 7: Formas de onda para o teste de transmissão do caractere "DEL".

É possível perceber, também, os *ticks* periódicos que estão sendo gerados pelo contador externo ao Fluxo de Dados e atuam como marcadores da transmissão recorrente do código. Por meio da medida de tempo entre os cursores da Figura 8, pode-se verificar que o intervalo entre a transmissão de cada *bit* segue a especificação previamente definida de $\frac{1}{8680000ps} \approx 115200 \text{ bauds}$.

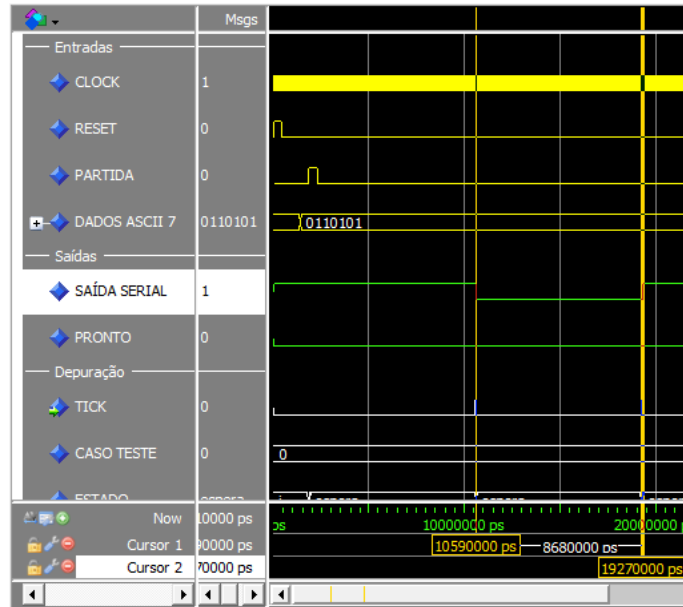


Figura 8: Medida do intervalo entre a transmissão de cada *bit* = 8680000ps.

2.2 Projeto do Circuito de Recepção Serial

O circuito de recepção serial corresponde ao dual do transmissor. Ele foi desenvolvido também com a separação em módulos do fluxo de dados e da unidade de controle integrados em uma arquitetura estrutural e gerando um sinal próprio para a amostragem do canal de transmissão, discorrido na seção de 2.2.3.

Na Figura 9, é possível visualizar a conexão dos componentes no *top level* do projeto, em que estão contidos a unidade de controle; o fluxo de dados; o gerador do sinal de amostragem (contador) e os *displays* de depuração dos dados e estado interno do sistema.

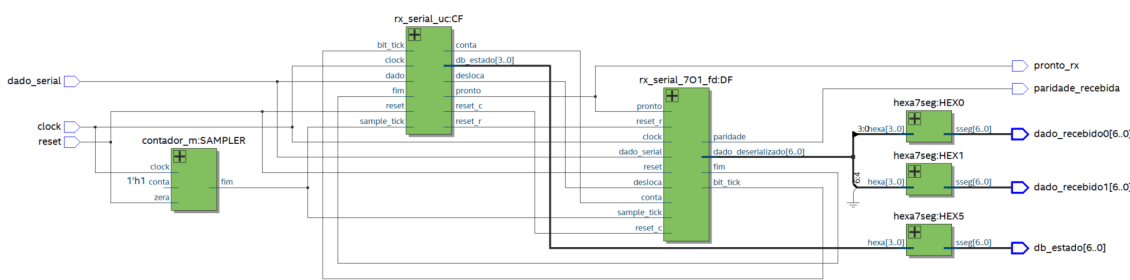


Figura 9: Diagrama RTL do circuito de Recepção Serial sintetizado.

2.2.1 Unidade de Controle

Em um circuito simplificado, no qual a taxa de transmissão se iguala à frequência do *clock* interno, inicialmente se esperaria pela sinalização de início da transmissão ao abaixar o nível lógico da linha, transitando para um estado de recepção dos bits, seguido de um estado final para sinalizar a prontidão do dado e, finalmente, retornar ao estado inicial de espera.

Enquanto no estado de recepção, um sinal de controle para contagem do número de bits recebidos ficaria ativo e performaria o incremento no contador do fluxo de dados a cada ciclo de *clock* (nesse modelo equivalendo também à chegada de um novo bit de dado).

A unidade de controle efetivamente implementada não depende diretamente do *clock* do sistema na definição de um próximo estado, apenas de dois sinais gerados a partir dele: o de tempo de bit (*bit_tick*) e o de tempo de amostra (*sample_tick*), conforme o código no Apêndice A e o diagrama da Figura 10 da máquina de estados sintetizada.

 


Figura 10: Máquina de estados da Unidade de Controle do circuito de Recepção Serial.

O *bit_tick* corresponde ao sinal de frequência igual à transmissão serial, porém defasado em aproximadamente 180° , i.e. gerando pulsos no ponto médio do intervalo entre pulsos de transmissão de dados. Já o *sample_tick* corresponde ao sinal de frequência múltipla inteira do *bit_tick*, tal que a todo período de bit seja executada um número fixo de amostragem, o qual é parametrizado na descrição elaborado do dispositivo.

2.2.2 Fluxo de Dados

Adotando novamente o modelo de transmissão de um bit por ciclo de *clock* do receptor, os principais componentes que compõem o módulo são: um contador de dados recebidos e dois registradores - um deslocador, para o registro dos bits à medida que são recebidos; e outro de carga paralela, para armazenamento do último dado enviado.

O contador mantém o registro do número de bits (dados, paridade e bit de parada) já recebidos, de forma a sinalizar a troca de estado quando atingir seu fim (i.e. dado presente). O deslocador, a cada ciclo de *clock* no estado de recepção, insere o dado amostrado na linha de transmissão à esquerda do dado já armazenado, de forma a gradualmente montar o dado transmitido e para carga paralela no registrador que contém o dado para leitura, isso quando for sinalizado o fim da transmissão pela unidade de controle.

No circuito proposto para transmissão a taxas inferiores à frequência de *clock*, há a inclusão de um contador extra, que se referencia na taxa de amostragem para gerar um pulso a cada período de bit, usando o sinal "meio" para defasear o sinal em relação ao transmissor; e um detector de borda para tornar esse pulso a princípio com largura de $L = \frac{\text{período de bit}}{n \text{ de amostras}}$ para $20ns$ (um ciclo de *clock* de $50MHz$).

Na Figura 11 percebe-se a conexão desses componentes. No canto superior direito, em azul, tem-se os registradores dos dados recebidos, alimentados diretamente do registrador de deslocamento; também se encontram os contadores - *bit_ticker* e *data_counter* para gerar o *tick* de transmissão e

contar o número de bits recebidos, respectivamente - e, no canto inferior direito, tem-se o detector de borda do pulso do *bit_ticker*.

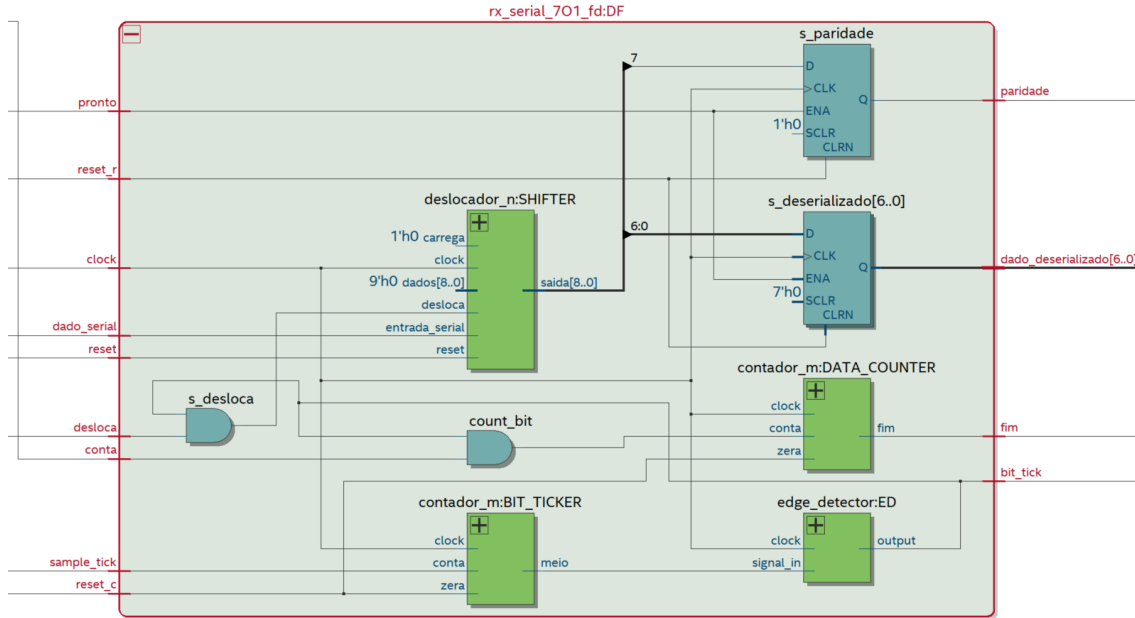


Figura 11: Diagrama de blocos do Fluxo de Dados do circuito de Recepção Serial.

2.2.3 Superamostragem

A técnica de superamostragem foi aplicada ao projeto do receptor de forma a garantir melhor alinhamento da leitura ao meio tempo do bit enviado. Como o nome indica, a superamostragem refere-se à amostragem exaustiva de um mesmo dado, ou no caso, em um mesmo período de bit.

Ao se iniciar a transmissão serial, a linha é chaveada para o estado lógico baixo, porém a velocidade com que vai ser verificado esse *start bit* deve ser superior à taxa de transmissão por se tratar de uma operação assíncrona, em que cada ponta da comunicação tem um *clock* interno próprio. O valor base adotado no projeto é de 16x a frequência de transmissão (115200 bauds), porém o módulo pode ser instanciado com uma constante de amostras por período de bit diferente desde que seja inferior ou igual a 434, limiar em que utiliza-se o próprio *clock* do receptor na amostragem. Valores maiores trazem maior precisão no alinhamento com o dado transmitido, visto que a contagem é baseada em múltiplos inteiros do período de *clock*.

Como mencionado na seção 2.2.1, o sinal de *clock* era a referência para amostragem, assim não necessitando do alinhamento ao meio do período de transmissão, o que implica que a solução nesse caso dispensaria o estado "preparacao" do Apêndice A, podendo sair do "idle" direto para a "recepcao", com os devidos ajustes no fluxo de dados para contabilizar o *start bit* no contador indicado na seção 2.2.2.

Dessa forma, a frequência do *tick de bit* é a mesma que a do transmissor (115200Hz) e a frequência de amostragem é 16 vezes esse valor, assim se aproximando de 1,84MHz.

2.2.4 Simulação do Circuito de Recepção Serial

De forma análoga ao circuito transmissor, foram propostos testes com caracteres ASCII diversos para testar a recepção dos dados enviados por uma *procedure* no *testbench* que simula o próprio transmissor serial. O banco de testes escolhido é como segue a Tabela 2

Caso de teste	Caractere transmitido	Código ASCII	Paridade transmitida
1	9	0111001	1
2	k	1101011	0
3	@	1000000	0
4	DEL	1111111	0

Tabela 2: Casos de teste de recepção definidos no *testbench*.

Vale notar que a sequência de dados enviados não contém *resets* globais do circuito e testam a capacidade do *design* de detectar o primeiro bit de dado, mesmo que quando '0' (igual *start bit*), e de diferenciar a paridade do *stop bit*. As Figuras 12 a 15 apresentam a execução de cada caso de teste listado na Tabela 2.

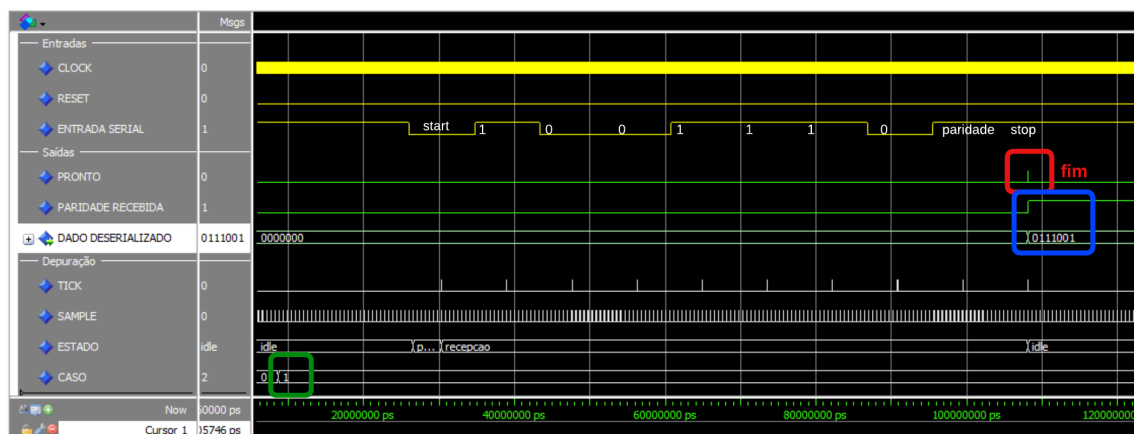


Figura 12: Formas de onda para o teste de recepção do caractere "9".

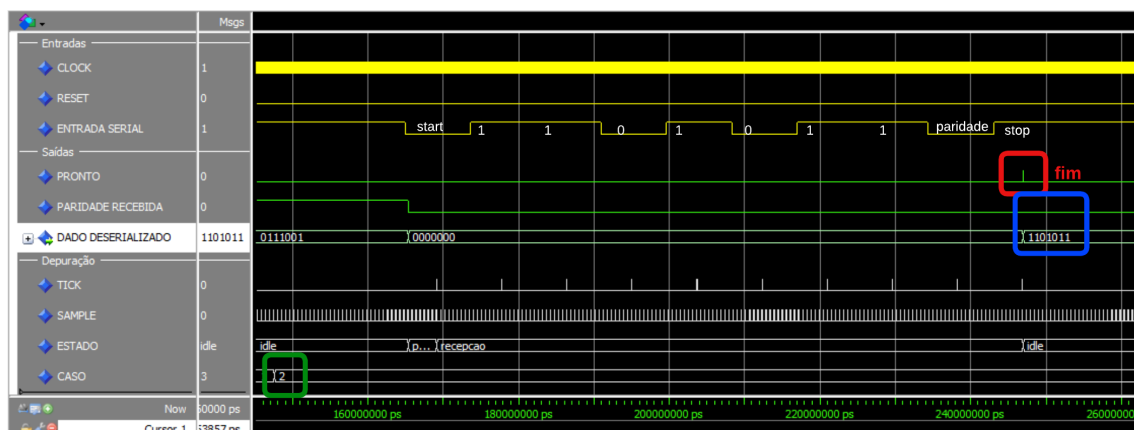


Figura 13: Formas de onda para o teste de recepção do caractere "k".

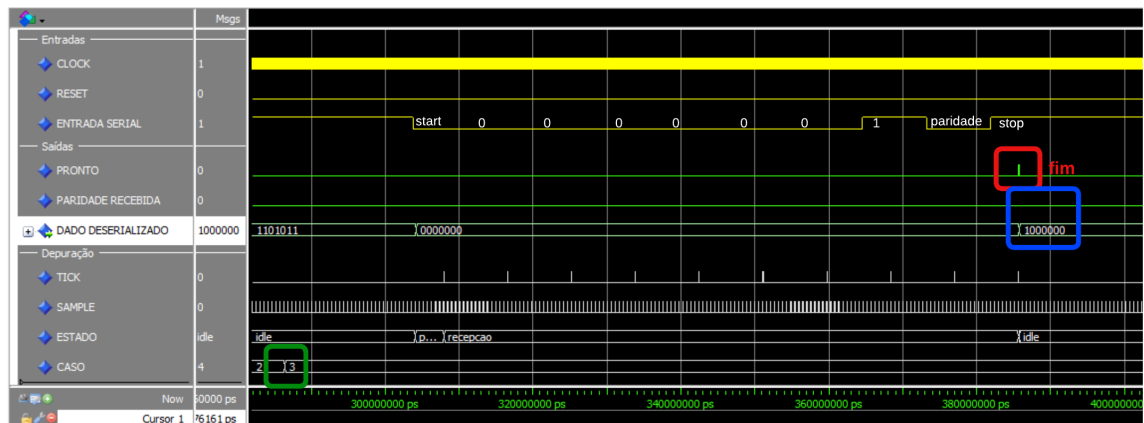


Figura 14: Formas de onda para o teste de recepção do caractere ”@”.

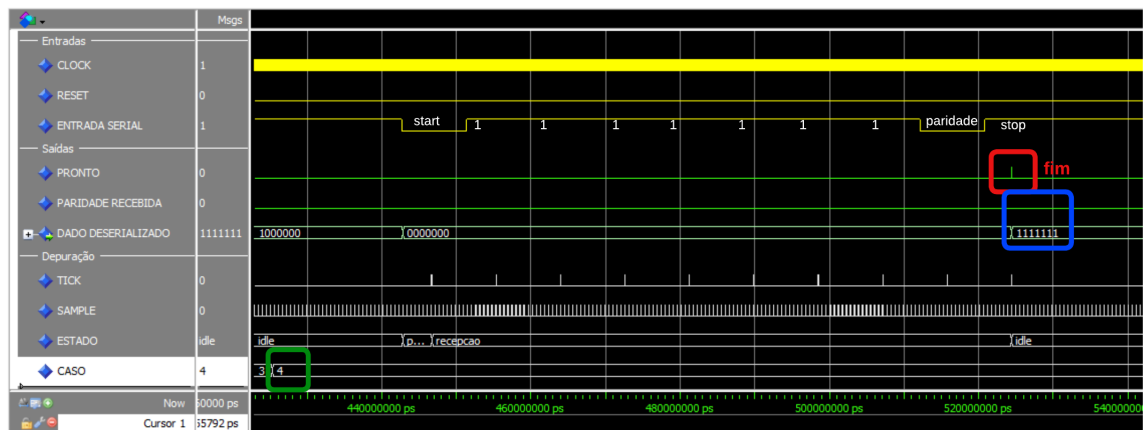


Figura 15: Formas de onda para o teste de recepção do caractere ”DEL”.

Para cada caso ilustrado, é destacado: o sinal de fim da transmissão (vermelho); o caractere ASCII recebido (azul) e o caso de teste simulado (verde). Além disso, os bits recebidos, de dado e de redundância para transmissão, estão devidamente anotados nas figuras.

Percebe-se que o sinal de amostragem (*sample*) é constante, enquanto *tick* é acionado apenas durante a transmissão, de forma a ser resetado a cada novo envio de caractere e diminuir possibilidade de desalinhamentos.

A paridade e o dado coletado da transmissão são resetados a zero a cada início de transmissão e ficam nesse estado até ela ser concluída. Vale ressaltar que o sinal registrado como ”dado deserializado” é um sinal interno ao fluxo de dados, mas que apenas é diretamente codificado pelo *display* de sete segmentos para as saídas *dado_recebido0* e *dado_recebido1*.

Na Figura 16, é apresentado em maiores detalhes os dados dos sinais de referência na amostragem do canal serial. A diferença de tempos entre os cursores corresponde a um período de transferência ($\frac{1}{115200}$), o sinal *sample* é aquele constante e 16x a frequência de transmissão, e o *tick* inicia sua contagem com base no *sample* a partir do momento em que é detectada a primeira borda de descida da transmissão.

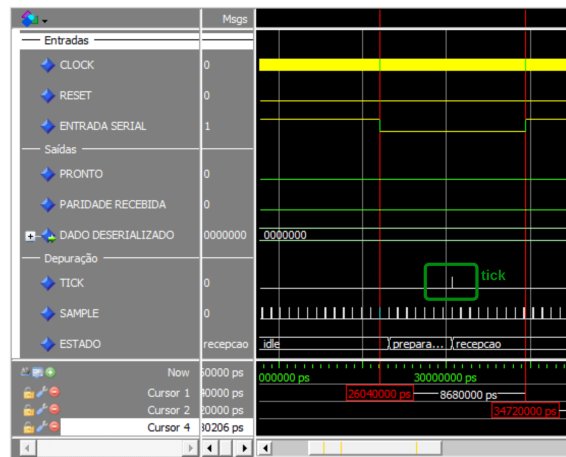


Figura 16: Medida do intervalo entre a transmissão de cada $bit = 8680000ps$.

3 PLANEJAMENTO DA AULA PRÁTICA

Em laboratório, será realizada a síntese do projeto arquivado (extensão *qar*) segundo a pinagem da Tabela 3. Além disso, será conectado o GND do Analog Discovery ao respectivo pino na ponte da FPGA.

Sinal	Ligação na placa FPGA	Pino na FPGA	Analog Discovery
clock	CLOCK_50	PIN_M9	-
reset	chave SW0	PIN_U13	-
dado_serial	GPIO_0.D1	PIN_B16	Protocol - UART - DIO15
dado_recebido0	display HEX0	PIN_U21 PIN_V21 PIN_W22 PIN_W21 PIN_Y22 PIN_Y21 PIN_AA22	-
dado_recebido1	display HEX1	PIN_AA20 PIN_AB20 PIN_AA19 PIN_AA18 PIN_AB18 PIN_AA17 PIN_U22	-
paridade_recebida	led LEDR[0]	PIN_AA2	-
pronto_rx	led LEDR[9]	PIN_L1	-
db_estado	display HEX5	PIN_N9 PIN_M8 PIN_T14 PIN_P14 PIN_C1 PIN_C2 PIN_W19	-

Tabela 3: Pinagem para a montagem experimental.

Com auxílio da ferramenta *Protocol* do WaveForms, será configurada a transmissão na porta especificada para o envio do dado serial com o protocolo RS232C e comunicação 7O1 a 115200 bauds (aspecto utilizado no projeto em questão). Ao fim dessa etapa, o Analog Discovery será conectado à GPIO da placa para realizar a conexão serial pelo sinal "dado_serial".

A partir disso, a placa DE0-CV será ligada e programada para a execução do plano de testes contido na Tabela 2, com possível adição de novos sinais de depuração a depender do resultado dos testes executados.

Ao fim dessa primeira parte, a conexão com o Analog Discovery será trocada pelo circuito conversor de nível de tensão (MAX3232) para interfacear a saída USB do computador e a GPIO da FPGA. A comunicação serial será controlada com o programa TeraTerm e, após as devidas alterações de montagem, o projeto será reprogramado na placa e retestado segundo os casos de teste anteriores.

Apêndices

A Estados e condições de transição da unidade de controle do receptor serial

```
1  process (dado, fim, sample_tick, bit_tick, Eatual)
2  begin
3
4      case Eatual is
5
6          when idle      => if dado='0' and sample_tick='1' then
7                               Eprox <= preparacao;
8                               else
9                                   Eprox <= idle;
10                                end if;
11
12         when preparacao => if bit_tick='1' then Eprox <= recepcao;
13                               else
14                                   Eprox <= preparacao;
15                               end if;
16
17         when recepcao   => if fim='1' then Eprox <= final;
18                               else
19                                   Eprox <= recepcao;
20                               end if;
21
22         when final      => Eprox <= idle;
23
24         when others     => Eprox <= idle;
25
26     end case;
27 end process;
```