

Universidade de São Paulo

Escola Politécnica, Engenharia de Computação
PCS3645 - Laboratório Digital II
Turma 3 - Professor Paulo Cugnasca
Bancada B6



Experiência 03

Interface com Sensor Ultrassônico de Distância – Planejamento

Nome Completo	N USP
Henrique Freire da Silva	12555551
Mariana Dutra Diniz Costa	12550841

São Paulo, 18 de Setembro de 2023

Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	Requisitos Funcionais	3
1.2	Requisitos Não Funcionais	3
2	DESCRIÇÃO DO PROJETO	4
2.1	Projeto do Circuito de Interface	4
2.1.1	Unidade de controle	4
2.1.2	Fluxo de dados	5
2.2	Estratégia de Testes	5
2.3	Simulação e Síntese do Design	6
3	PLANEJAMENTO DA AULA PRÁTICA	12
4	ATIVIDADES EXPERIMENTAIS	14
	APÊNDICES	15
A	Declaração de entidades da interface	15
A.1	Entidade principal	15
A.2	Unidade de controle	15
A.3	Fluxo de dados	15
A.4	Contador de distância	16
B	Implementação de arquiteturas	17
B.1	Contador de distância	17
B.2	Unidade de controle	18

1 INTRODUÇÃO

No presente relato, será apresentado o projeto de um circuito digital para interfacear um sensor ultrassônico (modelo HC-SR04) na interpretação de leituras de pequenas distâncias.

Com o objetivo de síntese e contínuo desenvolvimento desse módulo para demais experiências, as seguintes seções compreendem uma etapa de familiarização com a lógica de demodulação do circuito, seguida da aplicação em VHDL, simulação com o *ModelSim*, síntese com o *Quartus Prime* e, finalmente, verificação por meio de testes práticos.

1.1 Requisitos Funcionais

A cada medição, o circuito deve registrar o valor modulado pelo sensor HC-SR04 e apresentá-lo em *displays* de sete segmentos. A interface de interação do usuário deve ser realizada através da placa programada, de forma que medidas e *resets* possam ser acionados por chaves.

1.2 Requisitos Não Funcionais

A arquitetura proposta deve descrever um modelo estrutural com módulos de fluxo de dados e unidade de controle. O circuito deve ser de fácil depuração, em que a representação da medida amostrada deve estar na base decimal (codificação BCD) e em *cm*. Ademais, o projeto deve ser descrito em VHDL e sintetizado pelo *Quartus Prime* para a placa DE0-CV.

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Um sensor ultrassônico é um dispositivo que emite ondas de alta frequências para estipular a posição relativa de um objeto no qual seu sinal reflete.

Sabendo a velocidade com que o sinal se propaga em um ambiente controlado (aproximadamente $340m/s$ a $15^{\circ}C$) pode-se estabelecer a relação $2D = T \times V$, em que $D [m]$ é a distância entre o sensor e o objeto; $T [s]$ é o tempo entre o envio e a recepção do sinal; e $V [m/s]$ a velocidade transversal da onda.

Para o caso de uso a curtas distâncias, torna-se mais interessante a adoção das unidades em cm e μs . Dessa forma, tem-se:

$$2D = T \times V \times 10^{-4} \Rightarrow D = T \times 170 \times 10^{-4} \Rightarrow D = T \times 0.017 \Rightarrow D \approx \frac{T}{58.82} [cm] \quad (1)$$

A partir disso, é possível gerar um sinal que modele a distância percebida pelo sensor e a codifique pela modulação do sinal (PWM). Sabendo dessa característica do sensor, é possível gerar um circuito que interprete o pulso gerado e que armazene o dado para posterior uso.

O projeto dessa interface entre o sensor e qualquer dispositivo que vá fazer uso da informação de distância é percorrido nas seguintes seções, partindo do estudo inicial de partes fornecidas até desenvolvimento e teste de demais fluxos.

2.1 Projeto do Circuito de Interface

A entidade principal de interface desenvolvida consiste de uma arquitetura que conecta o seu fluxo de dados e unidade de controle às portas declaradas (Apêndice A.1).

Um componente adicional *contador_cm* foi criado de forma a abstrair a funcionalidade de decodificar um valor numérico de distância a partir de um pulso genérico de largura L (entidade vide Apêndice A.4). Nele, é instanciado um *contador_bcd* para apresentar os 3 dígitos em base decimal, um *contador_m* (contador modular) para gerar o *tick* de contagem para o contador anterior, e um detector de borda; esses componentes se encontram, respectivamente, nas linhas 47, 59 e 73 do Apêndice B.1.

O sinal *echo* gerado pelo sensor e recebido pelo *contador_cm* é usado para produzir o *tick* a partir da saída "meio" a cada 2941 ciclos de *clock* (período de $20 ns$), tal que se o período entre *ticks* corresponda ao valor teórico em μs apresentado como divisor da Equação 1. Ademais, o uso da saída mediana de contagem serve ao propósito de arredondar o número ao inteiro mais próximo, antecipando a contagem à meia unidade.

Esse sinal de *tick* gerado é utilizado para realizar a contagem BCD, que por sua vez gera os dígitos exportados pela interface. Por fim, o sinal "fim", indicador do término da medida, é gerado pela borda de descida do pulso recebido (*echo* do sensor). Isso se dá pela inversão desse sinal e inserção do mesmo no detector de borda, já que a troca de nível lógico implica em inversão das transições.

2.1.1 Unidade de controle

A unidade de controle fornecida foi estudada e adotada integralmente no projeto da interface. A entidade desse módulo segue o Apêndice A.2.

A transição de estados de execução segue o algoritmo seguinte, descrito em linguagem natural:

- * Enquanto não receber o pulso MEDIR, aguarda o início da medida;
- * Inicia a preparação para medida, resetando os componentes internos do sistema;

- * Gera um pulso de TRIGGER;
- * Aguarda resposta em forma do pulso ECHO;
- * Enquanto o pulso ECHO estiver ativo, incrementa a medida detectada;
- * Armazena o valor em registrador, amostrado na saída MEDIDA;
- * Levanta o sinal PRONTO.

Esse mesmo comportamento pode ser verificado na arquitetura apresentada no Apêndice B.2 entre as linhas 18 e 46, em que é descrita a lógica de transições e as saídas de cada estado (máquina de Moore).

A princípio, os estados "inicial", "espera_echo" e "medida" não possuem sinais de controle associados. No caso do estado "inicial", tem-se uma distinção de seu seguinte ("preparacao") para que não seja descartada a medida enquanto não for feita outra requisição de medida ao sistema (sinal "zera" na linha 40 do Apêndice B.2). Os demais estados mencionados poderiam ser contraídos a um único, porém, em futuras adaptações do módulo, a diferenciação deles pode ser necessária.

2.1.2 Fluxo de dados

O fluxo de dados foi criado de forma a interligar o *contador_cm* mencionado no topo da seção atual; um gerador de pulso configurado para produzir de acordo com a especificação do HC-SR04; e um registrador para conter a medida detectada, contendo a entidade descrita no Apêndice A.3.

O *contador_cm* recebe os sinais comuns do sistema (*clock* e *reset*) e o pulso do sensor, como mencionado anteriormente. Sua saída é ligada à entrada do registrador, que a inscreve em memória no estado de "armazenamento". Ainda no registrador, há o sinal de *clear* que é levantado no estado de preparação ("preparacao") para medida.

Por último, a instância do componente "gerador_pulso" produz pulsos com largura de $10\ \mu s$ a partir da entrada "gera" declarada e a contagem de 500 ciclos de *clock*.

2.2 Estratégia de Testes

O *testbench* do circuito de interface foi configurado para adotar os casos da Tabela 1. Para cada iteração rodada, a largura de pulso é definida de acordo com a segunda coluna da tabela.

A sequência de sinais e intervalos aplicados é como segue: espera-se pela próxima borda de descida do *clock* para sincronizar o início do teste; levanta o sinal "medir" (Apêndice A.1) por 5 ciclos; espera um tempo simulado de $400\ \mu s$ (representativo do tempo real de medição e modulação do sinal); produz o *echo* com a devida largura para a interface; aguarda pela sinalização de fim da medida (sinal "pronto", Apêndice A.1); e adiciona um preenchimento em tempo ($100\ \mu s$) antes de repetir esses passos em uma nova iteração com outro caso de teste.

Código do teste	Largura de pulso (μs)	Largura de pulso (<i>cm</i>)	Leitura esperada
1	1789	30.41	30
2	3575	60.78	61
3	5882	100	100
4	42	0.71	1

Tabela 1: Casos de teste de medição definidos no *testbench*.

Dos testes apresentados na Tabela 1, o último (4) serve apenas para análise teórica de funcionamento do dispositivo e não fará parte do teste prático da montagem experimental, tendo em vista a limitação do sensor ultrassônico adotado no projeto ($2 < D < 400[cm]$).

Com relação à metodologia de verificação prática dos testes propostos, serão realizados os seguintes passos:

1. *Reset* global do sistema pelo acionamento da chave SW0;
2. Posicionamento do objeto com auxílio de instrumento de medição (régua ou trena);
3. Acionamento do sinal de medida da chave SW1;
4. Registro na Tabela 3 do valor coletado do *display* e da largura de pulso observada na ferramenta *Scope*;
5. Repetir os passos 3 e 4 até que se tenha 10 registros de medidas.

Os passos 1-5 serão repetidos para cada caso de teste. Ao fim desse processo, o restante da Tabela 3 será preenchida com os valores calculados e médias observadas.

2.3 Simulação e Síntese do Design

Depois de definidos os casos de testes, conforme apresentados na Tabela 1, e descritos em *testbench*, o projeto foi integrado ao *software ModelSim* para fins de simulação. Desse modo, foi possível simular os cenários testados e acompanhar o comportamento de cada sinal de entrada, saída e depuração ao longo do funcionamento do circuito.

Para o primeiro cenário, apresentado na Figura 1, a ativação do sinal "medir" no início do caso faz com que o sensor dispare o Trigger de $10\ \mu s$ (destacado em verde) e receba, no sentido de retorno, um pulso de *echo* com duração de $1789\ \mu s$. Conforme a relação descrita no início da Seção 2, essa largura representa, na realidade, uma distância de $\frac{1789}{58,82} = 30,41[cm]$.

O período de ativação do *echo* representa a permanência da Unidade de Controle no estado "medida", o que permite o incremento em uma unidade da contagem interna do contador BCD a cada *tick* gerado pelo *contador_m*, isto é, a cada $2941\ \mu s$ do pulso, correspondente a $1\ cm$ da medição. Quando a borda de descida do *echo* é detectada, o circuito passa ao estado de armazenamento, em que a resposta encontrada é guardada em um registrador para, depois, poder ser mostrada na saída hexadecimal "Medida", em roxo. No destaque, em vermelho, é possível verificar o acionamento do sinal "pronto" logo após a descida do *echo*, indicando o fim da medida proposta pelo caso 1 de teste.

 


Figura 1: Formas de onda para o teste de cálculo da distância a 30,41cm.

As Figuras de 2 a 4 a seguir seguem a mesma lógica da primeira, representando sempre o disparo de *trigger* seguido do retorno *echo*, a contagem BCD - conforme os *ticks* - e o resultado da distância

em hexadecimal após o indicador de fim da medida. É relevante notar, em cada uma das imagens de simulação, o funcionamento correto do mecanismo de arredondamento da medida final para o inteiro mais próximo encontrado e a disponibilização do resultado em 3 dígitos decimais.

 


Figura 2: Formas de onda para o teste de cálculo da distância a 60,78cm.

 


Figura 3: Formas de onda para o teste de cálculo da distância a 100cm.

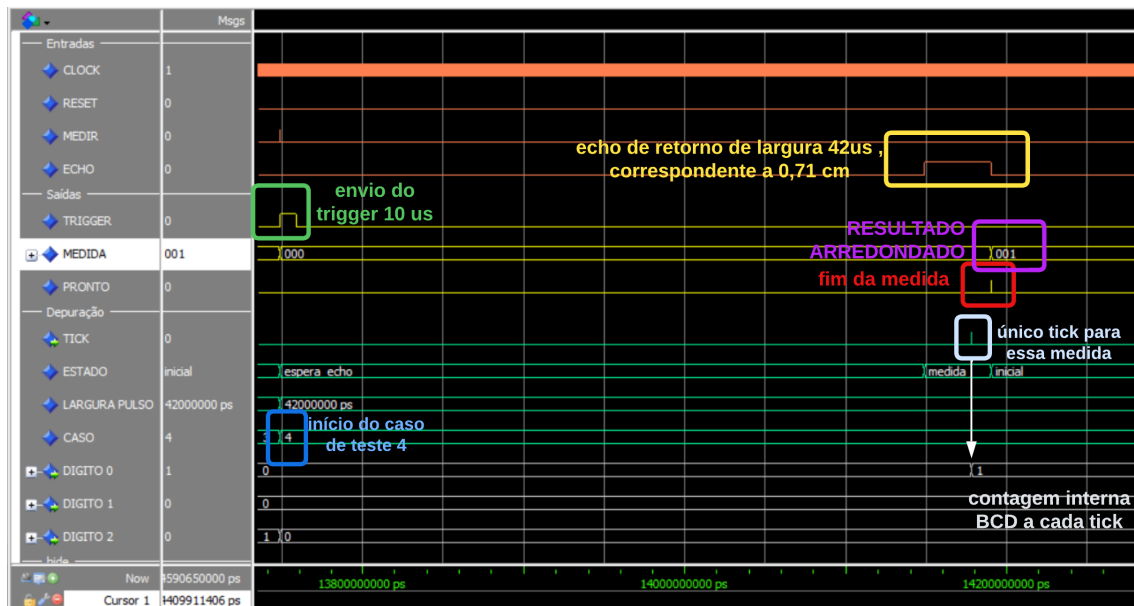


Figura 4: Formas de onda para o teste de cálculo da distância a 0,71cm.

Após realizar as simulações e confirmar, de fato, o bom funcionamento do circuito projetado para a interface com o sensor ultrassônico, os componentes do projeto foram importados para um novo arquivo na ferramenta *Intel Quartus Prime*, onde foi possível analisar cada componente e sintetizar o circuito final.

Partindo dessa sintetização, foram criadas visualizações por meio da ferramenta *RTL viewer*, através da qual foi possível verificar os diagramas de bloco do circuito e confirmar sua conformidade com as especificações definidas na Seção 2. Nesse sentido, foram ilustrados o circuito completo de interface (Figura 5), os componentes formadores do Fluxo de Dados (Figura 6) e o funcionamento interno do medidor/conversor de distância *contador_cm* (Figura 7).

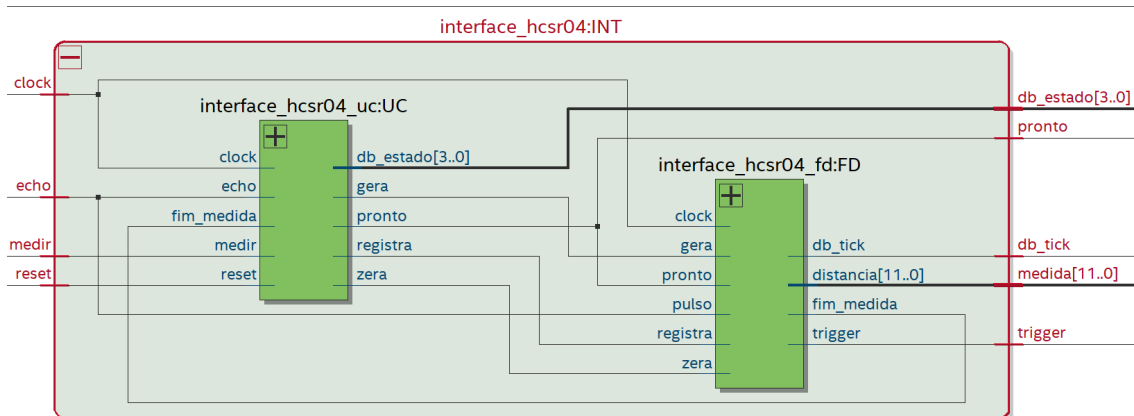


Figura 5: Diagrama RTL do circuito de interface com o sensor ultrassônico.

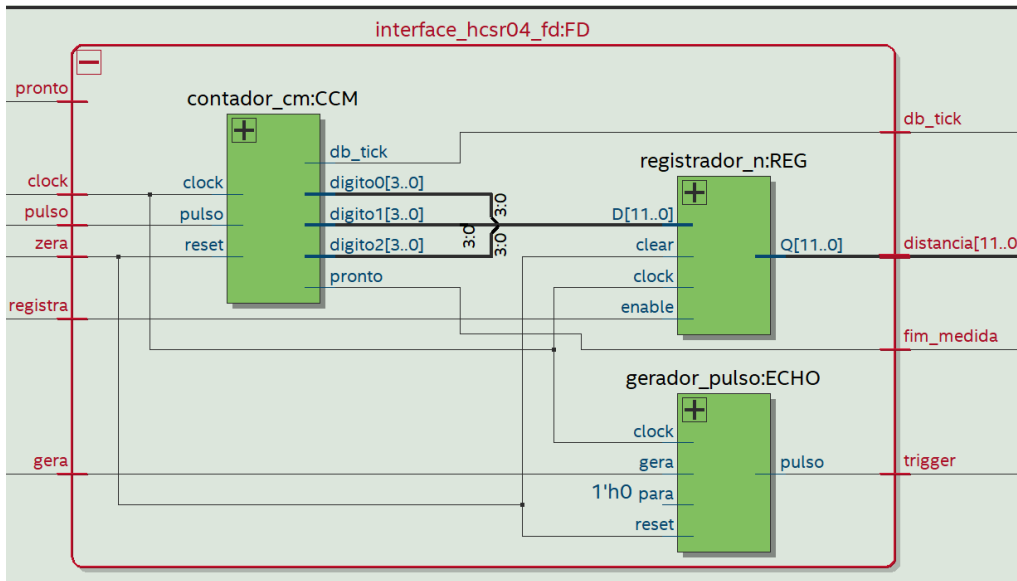


Figura 6: Diagrama RTL do Fluxo de Dados do circuito de interface com o sensor.

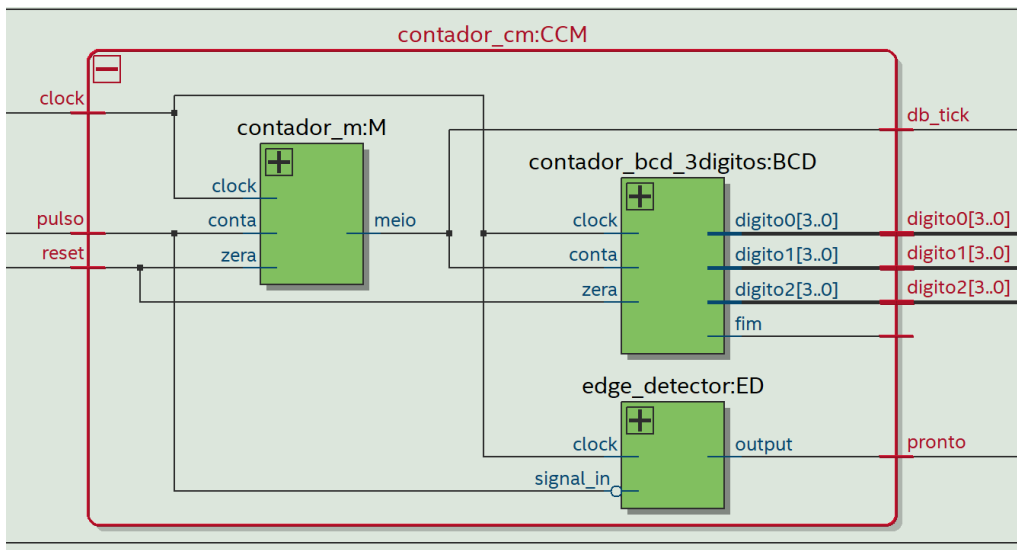


Figura 7: Diagrama RTL do funcionamento interno do *contador_cm*.

Após verificar os diagramas de blocos e a conformidade do Fluxo de Dados, a ferramenta interna *State Machine Viewer* foi utilizada para conferir a estrutura da máquina de estados que rege a Unidade de Controle do projeto, assim como as transições entre estados e os sinais de condição que influenciam no funcionamento. Esses aspectos estão representados na Figura 8.

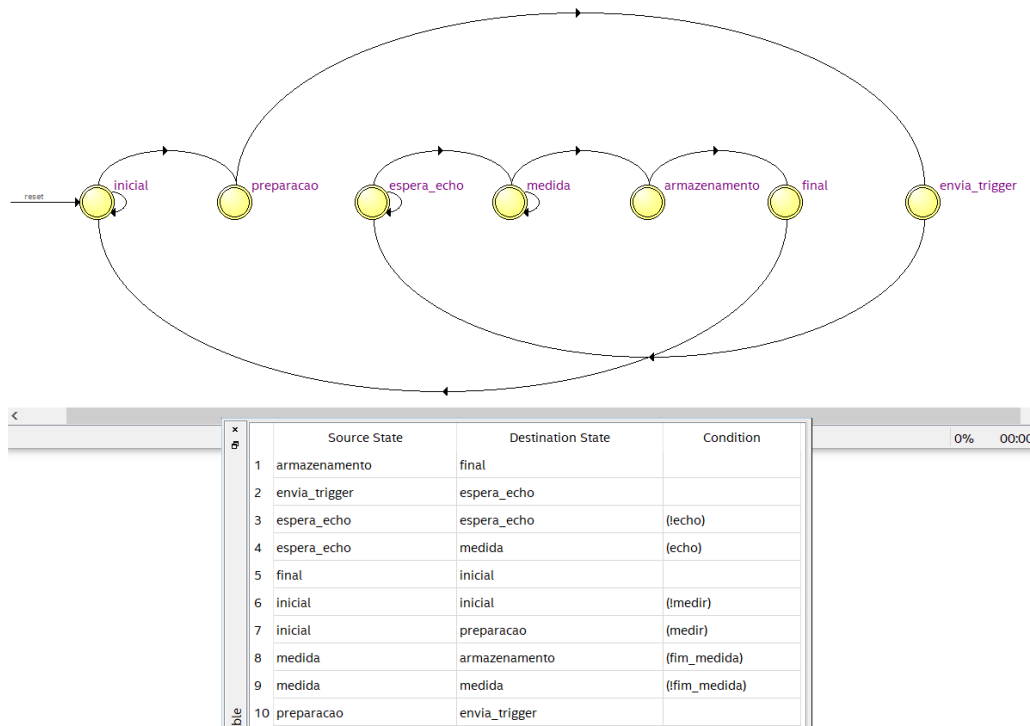


Figura 8: Máquina de estados da Unidade de Controle e tabela com seus sinais de transição

Por fim, o projeto da interface com o sensor ultrassônico HC-SR04 foi encapsulado em um novo módulo *exp3_sensor* de forma a permitir os testes de funcionamento práticos em laboratório. Nesse sentido, a entrada "medir" foi ligada a um novo componente (*edge_detector*) para possibilitar sua ativação por meio de um botão físico.

Na parte das saídas, foram adicionados quatro módulos do componente *hexa7seg*, que realiza a conversão de sinais binários de 4 bits para que sejam visualizados em *displays* de sete segmentos em forma de dígito hexadecimal. Além disso, foram mantidos e vinculados para as saídas outros sinais de depuração, tendo em mente a interação prática com o circuito. Esse novo módulo foi sintetizado no *Quartus*, por onde foi possível obter o diagrama RTL de blocos ilustrado na Figura 9.

Finalmente, foi configurada a pinagem conforme a Tabela 2 descrita na Seção 3 e o projeto foi exportado para um arquivo de extensão *qar* que poderá ser diretamente utilizado em laboratório para elaboração na placa FPGA.

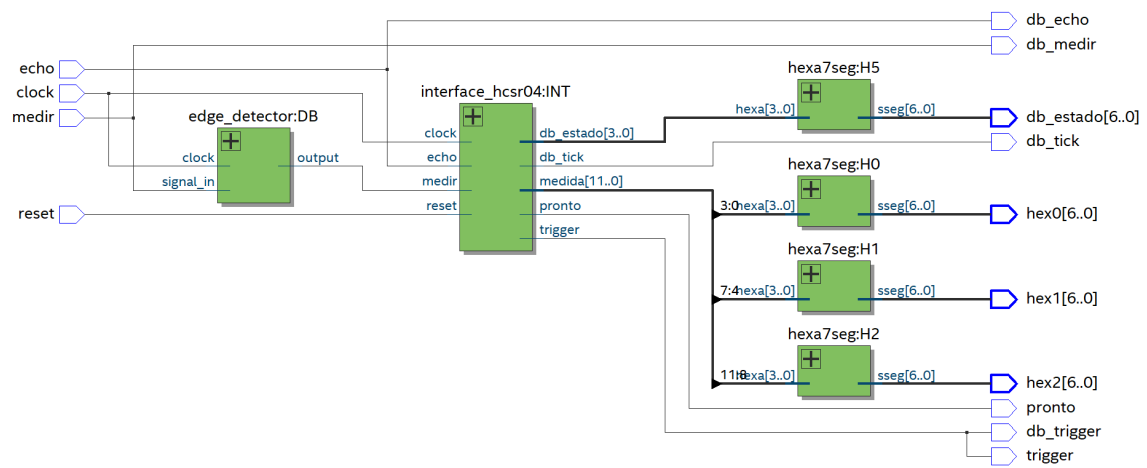


Figura 9: Diagrama RTL do funcionamento interno do circuito completo encapsulado.

3 PLANEJAMENTO DA AULA PRÁTICA

Em laboratório, será realizada a síntese do projeto arquivado (extensão *qar*) segundo a pinagem da Tabela 2.

Inicialmente, todos os componentes externos ao circuito projetado (Analog Discovery, módulo do sensor HC-SR04 e circuito conversor de nível de tensão) serão referenciados em um mesmo potencial da placa programada (GND).

Em seguida, os pinos de alimentação da FPGA serão ligados a esses componentes de acordo com o nível de tensão esperado: 3,3 V de referencial na placa conversora; e 5 V para o funcionamento do sensor ultrassônico.

Com isso, os sinais de interface do circuito podem ser conectados. A entrada *trigger* na ponte da FPGA pode ser ligada diretamente ao pino de mesmo nome no sensor, o *echo* do sensor deve ser ligado à entrada de um par entrada-saída do CI 7HC4050 e coletado em seu dual para o sinal *echo* efetivo do circuito na porta B12. Por fim, os sinais de depuração - *db_trigger* e *db_echo* - serão associados a canais do Analog Discovery (relações pino-canal: G12-1 e K16-2, respectivamente).

A partir desse momento, a placa seria ligada e programada com o projeto em questão para a realização dos testes propostos.

Os sinais ligados aos canais do Analog Discovery serão devidamente configurados para comparar as larguras de pulso esperadas com os resultados obtidos pelos *displays*.

Com auxílio da ferramenta *Scope* do WaveForms, os alcances dos canais serão postos como 1 V/div e o *trigger* do osciloscópio será testado na faixa de 1 V a 2 V, visto que a tensão nominal esperada é de 3,3 V.

Em uma primeira medida, as divisões de base serão mantidas em 0,01 ms (*i.e.* 10 μ s), de forma a assegurar a largura de pulso do *trigger*. Para as medições subsequentes se fará uso de 400 us/div para a análise por cursores da largura do pulso de *echo* e validar o dado apresentado nos *displays* pela Equação 1, em que L é a largura do pulso em μ s e D o valor em *cm* apresentado.

Sinal	Ligação na placa FPGA	Pino na FPGA	Analog Discovery
clock	CLOCK_50	PIN_M9	-
reset	chave SW0	PIN_U13	-
medir	chave SW1	PIN_V13	-
echo	GPIO_1.D3	PIN_B12	-
trigger	GPIO_1.D1	PIN_A12	-
hex0	display HEX0	PIN_U21 PIN_V21 PIN_W22 PIN_W21 PIN_Y22 PIN_Y21 PIN_AA22	-
hex1	display HEX1	PIN_AA20 PIN_AB20 PIN_AA19 PIN_AA18 PIN_AB18 PIN_AA17 PIN_U22	-
hex2	display HEX2	PIN_Y19 PIN_AB17 PIN_AA10 PIN_Y14 PIN_V14 PIN_AB22 PIN_AB21	-
pronto	led LEDR[0]	PIN_AA2	-
db_medir	led LEDR[1]	PIN_AA1	-
db_trigger	GPIO_1.D33	PIN_G12	CH1+ (Scope)
db_echo	GPIO_1.D35	PIN_K16	CH2+ (Scope)
db_estado	display HEX5	PIN_N9 PIN_M8 PIN_T14 PIN_P14 PIN_C1 PIN_C2 PIN_W19	-
db_tick	led LEDR[2]	PIN_W2	-

Tabela 2: Pinagem para a montagem experimental.

4 ATIVIDADES EXPERIMENTAIS

Com a devida montagem do circuito e verificação da largura do pulso de *trigger* registrada pela ferramenta *Scope*, os testes propostos na Tabela 1 (exceto o caso de teste 4) serão amostrados 10 vezes e registrados na Tabela 3.

Os valores calculados vêm da relação entre tempo de pulso por *cm* medido (Equação 1) e serão comparados diretamente ao apresentado nos *displays*, junto à média verificada em cada caso, em *cm*.

Medida	Posição 1 (30.41cm)		Posição 2 (60.78cm)		Posição 3 (100cm)	
	calculada	medida	calculada	medida	calculada	medida
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
média						

Tabela 3: Comparação entre os valores experimentais calculados e os gerados.

APÊNDICES

A Declaração de entidades da interface

A.1 Entidade principal

```
1  entity interface_hcsr04 is
2      port (
3          clock      : in std_logic;
4          reset      : in std_logic;
5          medir      : in std_logic;
6          echo       : in std_logic;
7          trigger     : out std_logic;
8          medida     : out std_logic_vector(11 downto 0);
9          pronto     : out std_logic;
10         db_estado  : out std_logic_vector(3 downto 0);
11         db_tick    : out std_logic
12     );
13 end entity interface_hcsr04;
```

A.2 Unidade de controle

```
1  entity interface_hcsr04_uc is
2      port (
3          clock      : in std_logic;
4          reset      : in std_logic;
5          medir      : in std_logic;
6          echo       : in std_logic;
7          fim_medida : in std_logic;
8          zera       : out std_logic;
9          gera       : out std_logic;
10         registra   : out std_logic;
11         pronto     : out std_logic;
12         db_estado  : out std_logic_vector(3 downto 0)
13     );
14 end interface_hcsr04_uc;
```

A.3 Fluxo de dados

```
1  entity interface_hcsr04_fd is
2      port (
3          clock      : in std_logic;
4          gera       : in std_logic;
5          pulso      : in std_logic;
6          registra   : in std_logic;
7          zera       : in std_logic;
8          pronto     : in std_logic;
9          trigger     : out std_logic;
10         fim_medida : out std_logic;
```

```

11         distancia : out std_logic_vector(11 downto 0);
12         db_tick    : out std_logic
13     );
14 end entity interface_hcsr04_fd;

```

A.4 Contador de distância

```

1  entity contador_cm is
2      generic (
3          constant R : integer := 50;
4          constant N : integer := 6
5      );
6      port (
7          clock      : in  std_logic;
8          reset       : in  std_logic;
9          pulso       : in  std_logic;
10         digito0      : out std_logic_vector(3 downto 0);
11         digito1      : out std_logic_vector(3 downto 0);
12         digito2      : out std_logic_vector(3 downto 0);
13         fim          : out std_logic;
14         pronto       : out std_logic;
15         db_tick      : out std_logic
16     );
17 end entity contador_cm;

```


B Implementação de arquiteturas

B.1 Contador de distância

```
1  architecture estrutural of contador_cm is
2
3      component contador_m
4          generic (
5              constant M : integer;
6              constant N : integer
7          );
8          port (
9              clock : in  std_logic;
10             zera  : in  std_logic;
11             conta : in  std_logic;
12             Q     : out std_logic_vector (N-1 downto 0);
13             fim   : out std_logic;
14             meio  : out std_logic
15         );
16     end component;
17
18     component contador_bcd_3digitos
19         port (
20             clock : in  std_logic;
21             zera  : in  std_logic;
22             conta : in  std_logic;
23             digito0 : out std_logic_vector(3 downto 0);
24             digito1 : out std_logic_vector(3 downto 0);
25             digito2 : out std_logic_vector(3 downto 0);
26             fim     : out std_logic
27         );
28     end component;
29
30     component edge_detector
31         port (
32             clock : in  std_logic;
33             signal_in : in  std_logic;
34             output : out std_logic
35         );
36     end component;
37
38     signal s_pulso_negado, s_tick : std_logic;
39
40     — saidas
41     signal s_fim_pulso : std_logic;
42
43 begin
44
45     s_pulso_negado <= not pulso;
46
47     BCD: contador_bcd_3digitos
48         port map (
```

```

49         clock    => clock ,
50         zera     => reset ,
51         conta    => s_tick ,
52         digito0  => digito0 ,
53         digito1  => digito1 ,
54         digito2  => digito2 ,
55         fim      => fim
56     );
57
58     — ticks a cada 1 cm
59 M: contador_m
60     generic map (
61         M => 2941,
62         N => 12
63     )
64     port map (
65         clock => clock ,
66         zera  => reset ,
67         conta => pulso ,
68         Q     => open ,
69         fim   => open ,
70         meio  => s_tick
71     );
72
73 ED: edge_detector
74     port map (
75         clock      => clock ,
76         signal_in  => s_pulso_negado ,
77         output     => s_fim_pulso
78     );
79
80     pronto <= s_fim_pulso;
81     db_tick <= s_tick;
82
83 end architecture estrutural;

```

B.2 Unidade de controle

```

1  architecture fsm_arch of interface_hcsr04_uc is
2      type tipo_estado is (inicial, preparacao, envia_trigger,
3                           espera_echo, medida, armazenamento, final);
4      signal Eatual, Eprox: tipo_estado;
5  begin
6
7      — estado
8      process (reset, clock)
9      begin
10         if reset = '1' then
11             Eatual <= inicial;
12         elsif clock'event and clock = '1' then
13             Eatual <= Eprox;

```

```

14         end if;
15     end process;
16
17     — logica de proximo estado
18     process (medir, echo, fim_medida, Eatual)
19     begin
20         case Eatual is
21             when inicial =>
22                 if medir='1' then Eprox <= preparacao;
23                 else Eprox <= inicial;
24                 end if;
25             when preparacao => Eprox <= envia_trigger;
26             when envia_trigger => Eprox <= espera_echo;
27             when espera_echo =>
28                 if echo='0' then Eprox <= espera_echo;
29                 else Eprox <= medida;
30                 end if;
31             when medida =>
32                 if fim_medida='1' then Eprox <=
33                     armazenamento;
34                 else Eprox <= medida;
35                 end if;
36             when armazenamento => Eprox <= final;
37             when final => Eprox <= inicial;
38             when others => Eprox <= inicial;
39         end case;
40     end process;
41
42     — saidas de controle
43     with Eatual select
44         zera <= '1' when preparacao, '0' when others;
45     with Eatual select
46         gera <= '1' when envia_trigger, '0' when others;
47     with Eatual select
48         registra <= '1' when armazenamento, '0' when others;
49     with Eatual select
50         pronto <= '1' when final, '0' when others;
51
52     with Eatual select
53         db_estado <= "0000" when inicial,
54         "0001" when preparacao,
55         "0010" when envia_trigger,
56         "0011" when espera_echo,
57         "0100" when medida,
58         "0101" when armazenamento,
59         "1111" when final,
60         "1110" when others;
61
62     end architecture fsm_arch;

```